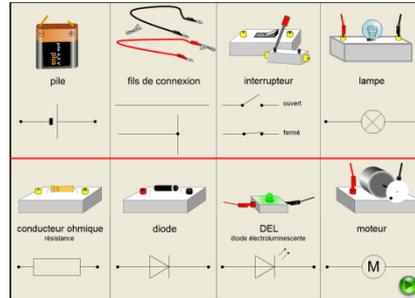


Classe de 2de	Physique Chimie	
Partie 3	Chapitre n°12 : signaux et capteurs schématisation	T.P. virtuel

Ouvrir le simulateur :

Vous devez observer les circuits et dessiner leurs schémas en déplaçant les composants avec la souris.

Recopiez ci dessous les schémas.



circuits	schémas
